

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ

ΟΝΟΜΑ

ΕΠΙΘΕΤΟ

ΤΜΗΜΑ

Στα παρακάτω κυκλώματα πανομοιότυπων λαμπτήρων να αναγνωρισθούν τα στοιχεία τους, να σημειωθούν οι κόμβοι, οι κλάδοι και να αναγνωρισθεί ο τρόπος σύνδεσης. Να συγκριθεί η φωτοβολία των λαμπτήρων.

1.

ΚΥΚΛΩΜΑ	ΚΟΜΒΟΙ	ΚΛΑΔΟΙ	ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΙΑΣ

2.

ΚΥΚΛΩΜΑ	ΚΟΜΒΟΙ-ΚΛΑΔΟΙ	ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΙΑΣ	ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ 3